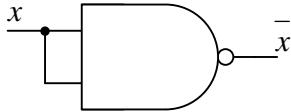


Ασκήσεις (Λογικές Συναρτήσεις-Λογικές Πύλες)


- Να μετατραπεί σε αντιστροφέα μία πύλη NAND δύο εισόδων

Υπόδειξη

Α Τρόπος. Σύμφωνα με την σχέση $\overline{x \cdot x} = \bar{x}$ η πύλη NAND δύο εισόδων μπορεί να μετατραπεί σε αντιστροφέα με βραχυκύκλωμα (σύνδεση) των εισόδων τους. Η μετατροπή αυτή δίδεται στην συνέχεια.



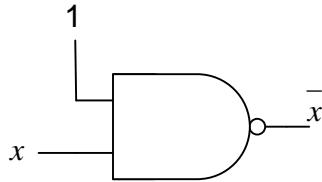
Β Τρόπος. Σύμφωνα με την σχέση $\overline{x \cdot 1} = \bar{x}$ η πύλη NAND δύο εισόδων μπορεί να μετατραπεί σε αντιστροφέα θέτοντας την μία από τις εισόδους της μόνιμα στο λογικό 1. Η μετατροπή αυτή δίδεται στην συνέχεια.




- Να μετατραπεί σε αντιστροφέα μία πύλη NOR δύο εισόδων

Υπόδειξη

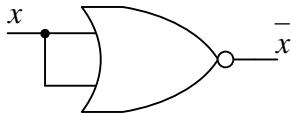Α Τρόπος. Σύμφωνα με την σχέση $\overline{x + x} = \bar{x}$ η πύλη NOR δύο εισόδων μπορεί να μετατραπεί σε αντιστροφέα με βραχυκύκλωμα (σύνδεση) των εισόδων τους. Η μετατροπή αυτή δίδεται στην συνέχεια.




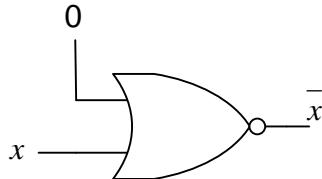Β Τρόπος. Σύμφωνα με την σχέση $\overline{x \cdot 0} = \bar{x}$ η πύλη NOR δύο εισόδων μπορεί να μετατραπεί σε αντιστροφέα θέτοντας την μία από τις εισόδους της μόνιμα στο λογικό 0. Η μετατροπή αυτή δίδεται στην συνέχεια.



3. Να δοθεί το λογικό σύμβολο, η λογική παράσταση και ο πίνακας αληθείας μιας πύλης AND τριών εισόδων.

Υπόδειξη

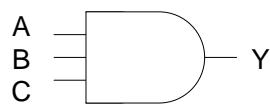


$$Y = A \cdot B \cdot C$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

4. Να δοθεί το λογικό σύμβολο, η λογική παράσταση και ο πίνακας αληθείας μιας πύλης NAND τριών εισόδων.

Υπόδειξη

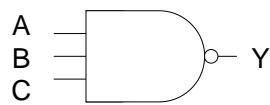


$$Y = \overline{A \cdot B \cdot C}$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

5. Να δοθεί το λογικό σύμβολο, η λογική παράσταση και ο πίνακας αληθείας μιας πύλης OR τριών εισόδων.

Υπόδειξη

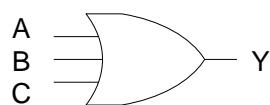


$$Y = A + B + C$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

6. Να δοθεί το λογικό σύμβολο, η λογική παράσταση και ο πίνακας αληθείας μιας πύλης NOR τριών εισόδων.

Υπόδειξη

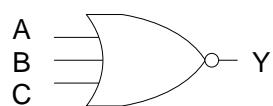

$$Y = \overline{A + B + C}$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

7. Να δοθεί υπό μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων η λογική συνάρτηση που αντιστοιχεί στον πίνακα αληθείας που δίδεται στην συνέχεια.

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Υπόδειξη

Εξάγουμε τους ελαχιστόρους που αντιστοιχούν στις γραμμές που η τιμή της συνάρτησης είναι 1.

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

→ $\overline{A}\overline{B}C$

→ $A\overline{B}\overline{C}$

→ $AB\overline{C}$

Σχηματίζουμε το άθροισμα των ελαχιστώρων

$$Y = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + AB\overline{C}$$

8. Να δοθεί υπό μορφή γινομένου μεγιστόρων η λογική συνάρτηση ο πίνακας αληθείας της οποίας δίδεται στην συνέχεια

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Υπόδειξη

Εξάγουμε τους μεγιστόρους που αντιστοιχούν στις γραμμές που η τιμή της συνάρτησης έχει την τιμή 0.

A	B	C	Y	
0	0	0	0	$A + B + C$
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	0	$A + \bar{B} + \bar{C}$
1	0	0	1	
1	0	1	0	$\bar{A} + B + \bar{C}$
1	1	0	1	
1	1	1	1	


Σχηματίζουμε το γινόμενο των μεγιστόρων

$$Y = (A + B + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C})$$

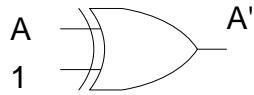9. Να μετατραπεί σε αντιστροφέα μία πύλη XOR δύο εισόδων.

Υπόδειξη


Σύμφωνα με την σχέση $A \oplus 1 = \bar{A}$ η μετατροπή μπορεί να επιτευχθεί τοποθετώντας μία είσοδο της σταθερά στην τιμή 1.



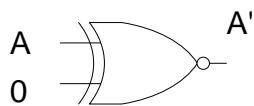10. Να μετατραπεί σε αντιστροφέα μία πύλη XNOR δύο εισόδων.

Υπόδειξη

Σύμφωνα με την σχέση $(A \oplus 0)' = \bar{A}$ η μετατροπή μπορεί να επιτευχθεί τοποθετώντας μία είσοδο της σταθερά στην τιμή 0.




11. Να υλοποιηθεί με πύλες XOR δύο εισόδων η λογική συνάρτηση $Y = A \oplus B \oplus C$. Να δοθεί επίσης και ο πίνακας αληθείας.

Υπόδειξη

Σύμφωνα με τον ορισμό της συνάρτησης XOR $Y = A \oplus B \oplus C = (A \oplus B) \oplus C$.

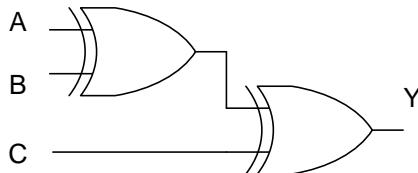Από την πιο πάνω σχέση προκύπτει εύκολα ή υλοποίηση με πύλες XOR και ο πίνακας αληθείας που δίδονται στην συνέχεια.




A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

12. Να υλοποιηθεί με πύλες XOR δύο εισόδων η λογική συνάρτηση $Y = \overline{A \oplus B \oplus C}$.
 Να δοθεί επίσης και ο πίνακας αληθείας.

Υπόδειξη

Σύμφωνα με τον ορισμό της συνάρτησης XOR, $Y = \overline{A \oplus B \oplus C} = \overline{(A \oplus B) \oplus C} = = (A \oplus B) \oplus \overline{C}$.

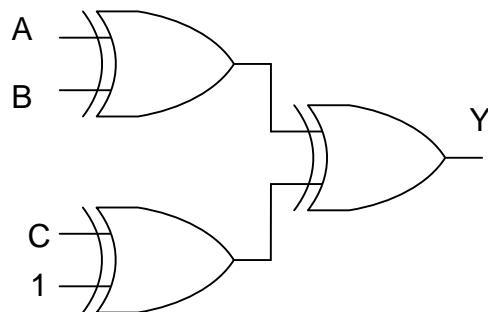Από την πιο πάνω σχέση προκύπτει εύκολα ή υλοποίηση με πύλες XOR και ο πίνακας αληθείας που δίδονται στην συνέχεια. Η αντιστροφή του C επιτυγχάνεται με μια πύλη XOR της οποίας η μία είσοδος έχει τεθεί στο 1.



A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

13. Να δοθεί ο πίνακας αληθείας που αντιστοιχεί στην λογική συνάρτηση που δίδεται στην συνέχεια.

$$Y = AB + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC$$

Υπόδειξη

Μετατρέπουμε την συνάρτηση στην κανονική της μορφή ή οποία όπως είναι γνωστό αντιστοιχεί στον πίνακα αληθείας.

$$\begin{aligned} Y &= AB + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC = AB(C + \bar{C}) + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC = \\ &= ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC = m_7 + m_6 + m_4 + m_3 = \Sigma(3, 4, 6, 7) \end{aligned}$$

Τοποθετούμε 1 στις γραμμές 3, 4, 6, 7 και 0 στις υπόλοιπες.

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

14. Να απλοποιηθεί με χρήση κανόνων της Άλγεβρας Boole η συνάρτηση λογική $(A \oplus B) + B$ ώστε να υλοποιείται με μία λογική πύλη.

Υπόδειξη

$$\begin{aligned} (A \oplus B) + B &= \bar{A}B + A\bar{B} + B = \\ &= \bar{A}B + B + A\bar{B} = \\ &= (\bar{A} + 1)B + A\bar{B} = \\ &= 1 \cdot B + A\bar{B} = \\ &= (B + A)(B + \bar{B}) = \\ &= (B + A) \cdot 1 = \\ &= B + A \end{aligned}$$

Η συνάρτηση $B + A$ υλοποιείται με μία πύλη OR δύο εισόδων.

15. Να μετατραπεί η επόμενη λογική παράσταση σε άθροισμα ελαχιστόρων.

$$Y = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + B)$$

Υπόδειξη

Χρησιμοποιώντας διαδοχικά το θεώρημα De Morgan έχουμε

$$Y = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + B) = \overline{(A + \bar{B})} + \overline{(\bar{A} + B)} = \bar{A} \cdot \bar{\bar{B}} + \bar{\bar{A}} \cdot \bar{B}$$

Με βάση την σχέση $X = \bar{\bar{X}}$ ισχύει

$$Y = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$